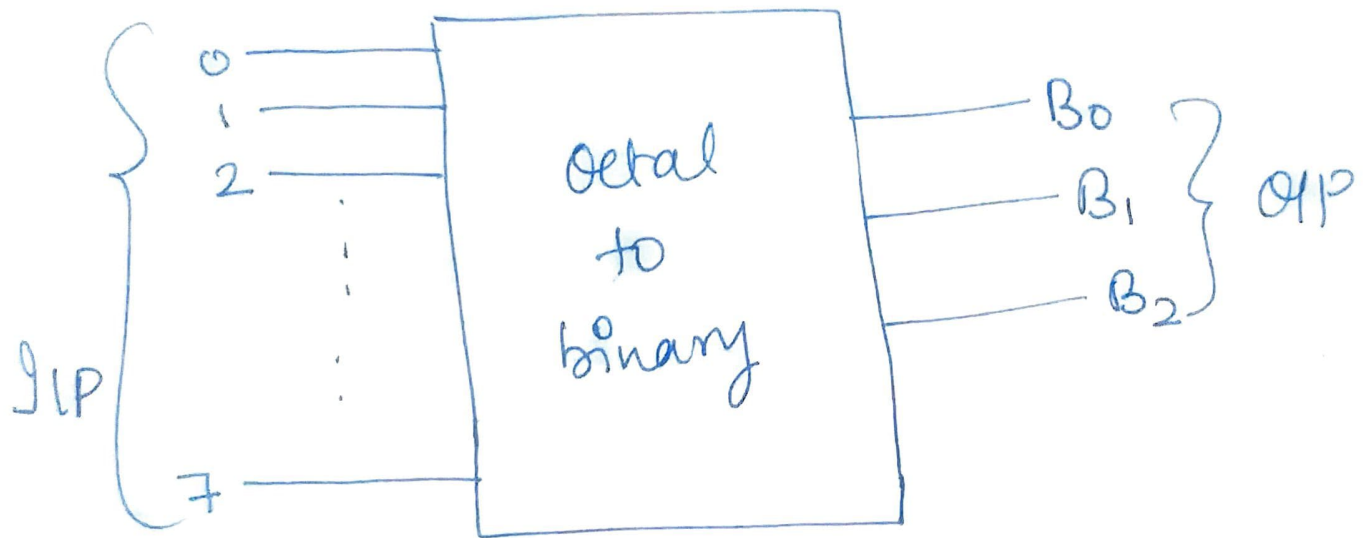


Octal to Binary Encoder

↳ 8 Inputs and 3 output lines



Input	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

$$n = 2^m \rightarrow \text{O/P}$$

8 I/P


8 I/Ps \rightarrow 3 O/P

In Encoder


$$\left(\begin{array}{c} 761 \\ \downarrow \end{array} \right)_8$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1111 & 110 & 001 \\ \hline 7 & 6 & 1 \end{array} \right)_2$$
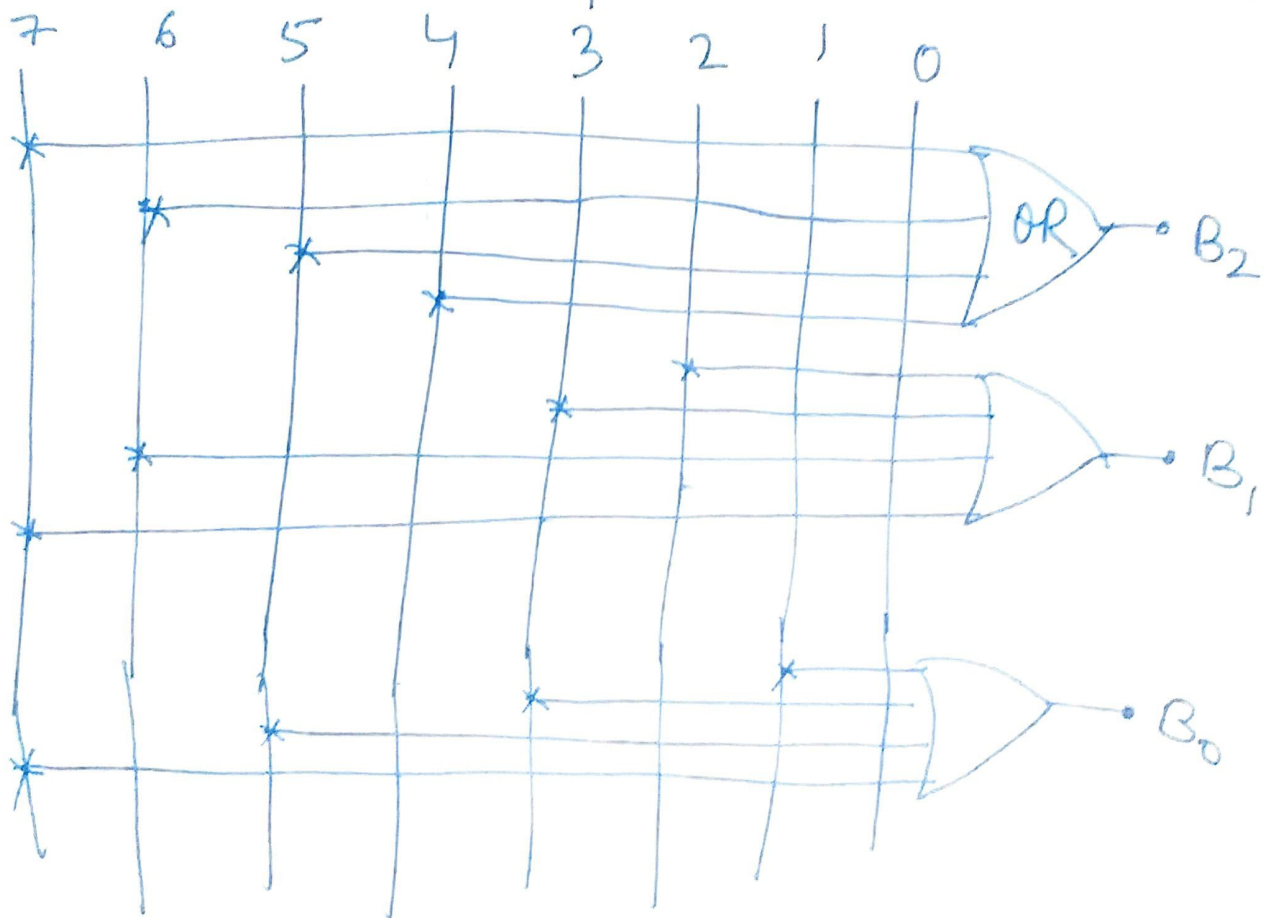
$$B_2 \rightarrow 4+5+6+7 \quad B_1 = 2+3+6+7 \quad B_0 = 1+3+5+7$$



Hexadecimal to Binary Encoder

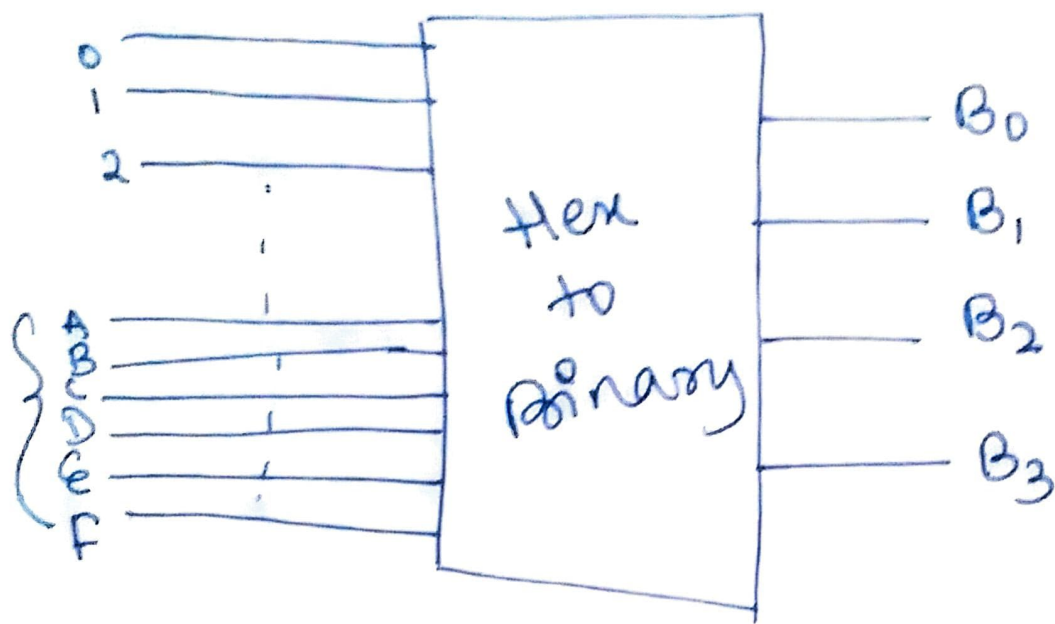

$$n = 16$$

0 to F

$$n = 2^m$$

$$16 = 2^m$$

$$m = 4 \rightarrow \text{4 P lines.}$$

Rest make the hexadecimal to Binary Encoder.

$$B_0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + B + D + F$$

$$B_1 = 2 + 3 + 6 + 7 + A + B + E + F$$


Complete

$$B_2 =$$

Full-Adder Implementation Using Decoder

↳ Adv.

1) Single IC for multiple app'n.

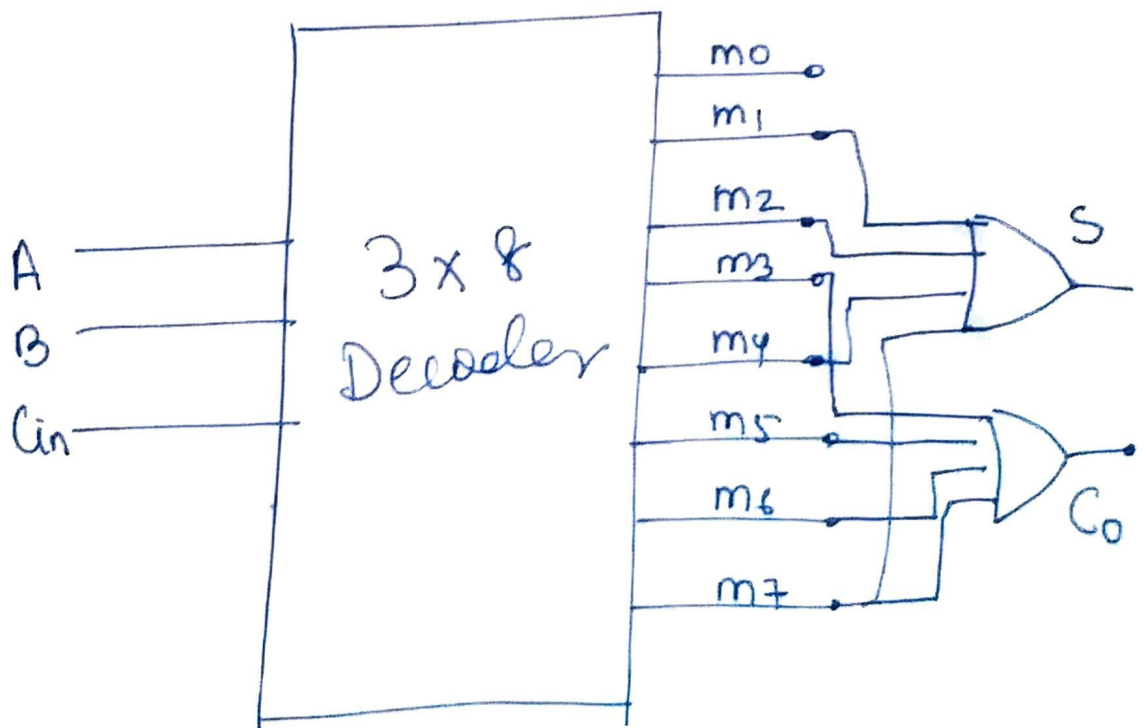

$$F_S = \sum m(1, 2, 4, 7)$$

m_1, m_2, m_4, m_7

$$F_C = \sum m(\overset{3, 5, 6, 7}{\cancel{1, 2, 4, 7}})$$

m_3, m_5, m_6, m_7

A	B	Cin	S	Co	
0	0	0	0	0	m ₀
0	0	1	1	0	m ₁
0	1	0	1	0	m ₂
0	1	1	0	1	m ₃
1	0	0	1	0	m ₄
1	0	1	0	1	m ₅
1	1	0	0	1	m ₆
1	1	1	1	1	m ₇

Q Solve full subtractor by using decoder.