


4:1 MUX or 4x1 MUX

$$n = 4$$

$$n = 2^m$$

$$m = \log_2(n)$$
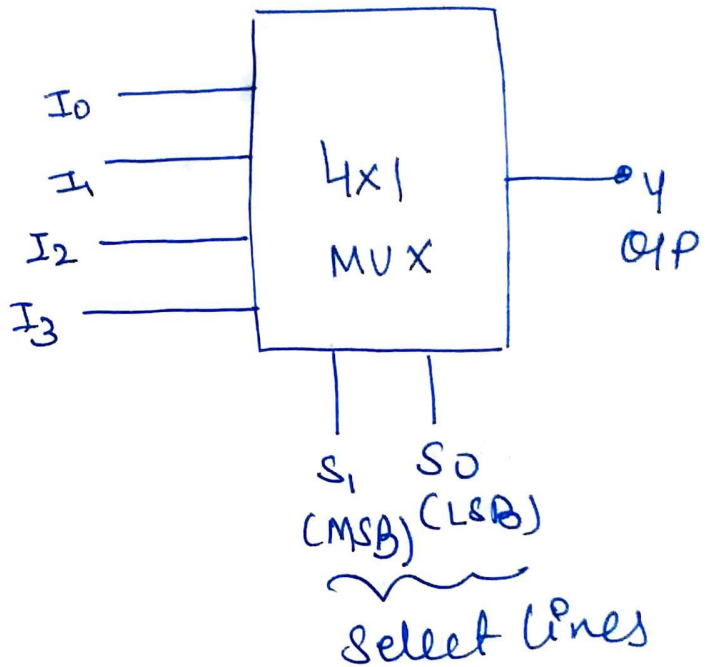
$$\begin{aligned} \downarrow \\ \text{select lines} &= \log_2(4) \\ &= 2 \log_2(2) \\ &= 2 \end{aligned}$$




→ Make Truth Table for the circuit. E is high.
(you can use it and attach to each ckt)


→

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3
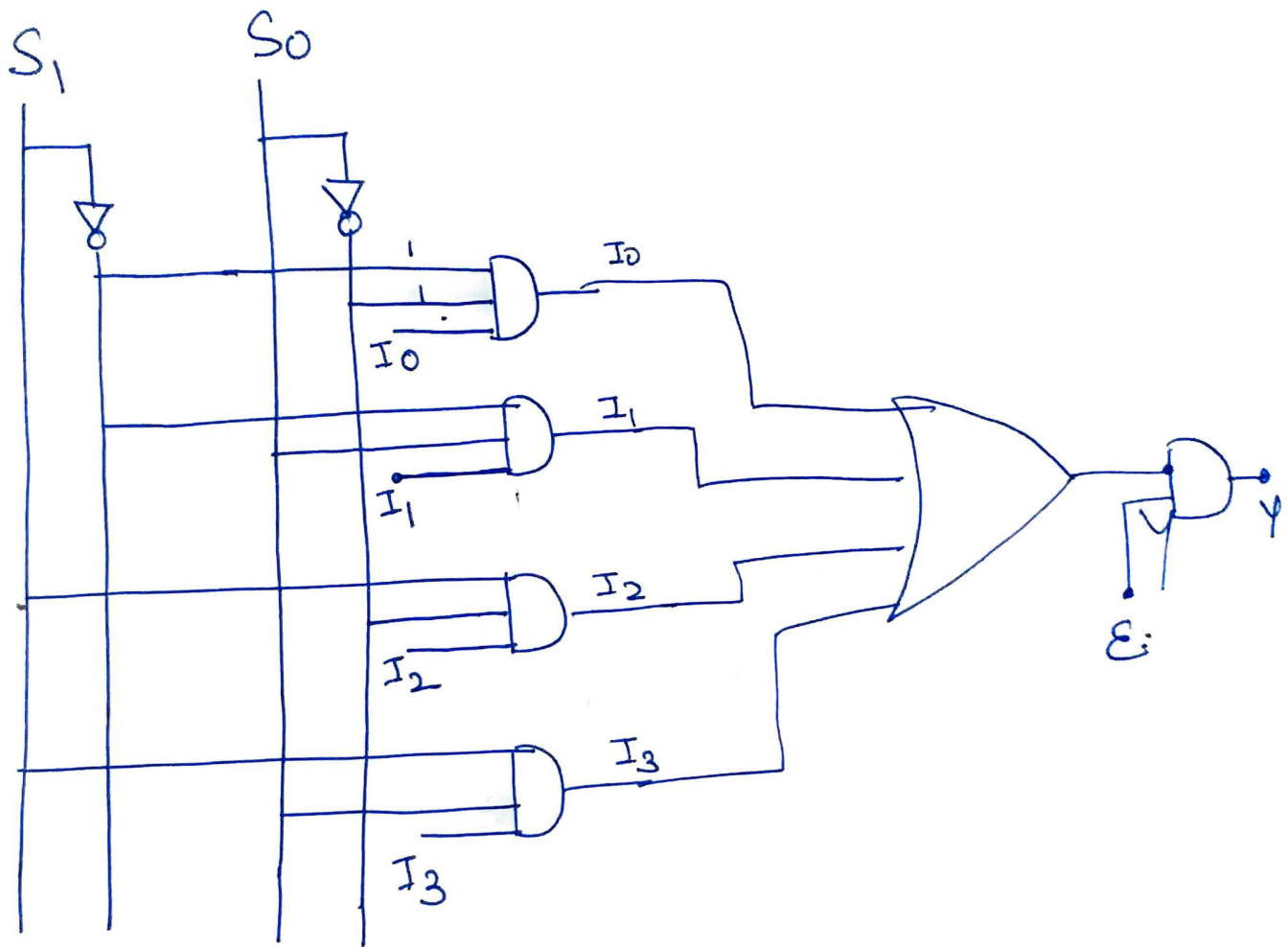
$$Y = \overline{S_1} \overline{S_0} I_0 + \overline{S_1} S_0 I_1 + S_1 \overline{S_0} I_2 + S_1 S_0 I_3$$



8x1 MUX

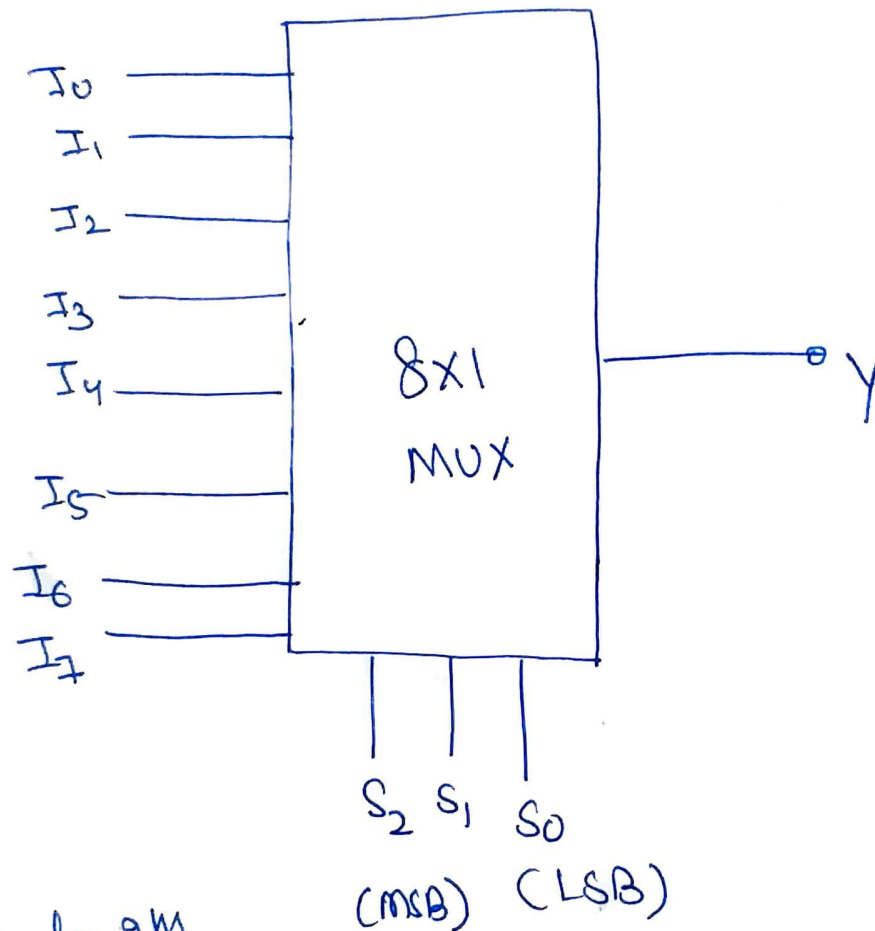

$$n = 2^m$$

$$m = \log_2(n)$$


$$m = \log_2(8)$$

$$= 3 \log_2(2)$$

Complete 8x1 MUX circuit

MUX Tree

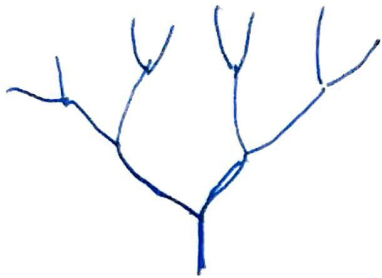↳ Obtaining higher order MUX by lower order MUX



↳ Implement 4×1 MUX using 2×1 MUX

Soln:- required data linesⁿ = 4

divide by available MUX

$$\begin{aligned} \frac{n}{2} &= \frac{4}{2} = 2 \\ \frac{2}{2} &= 1 \end{aligned}$$

$t = 3$


↳ Stop after getting 1

↳ Add them $2 + 1 = 3$

↳ 3 (2×1 MUX is required) to implement

4×1 MUX

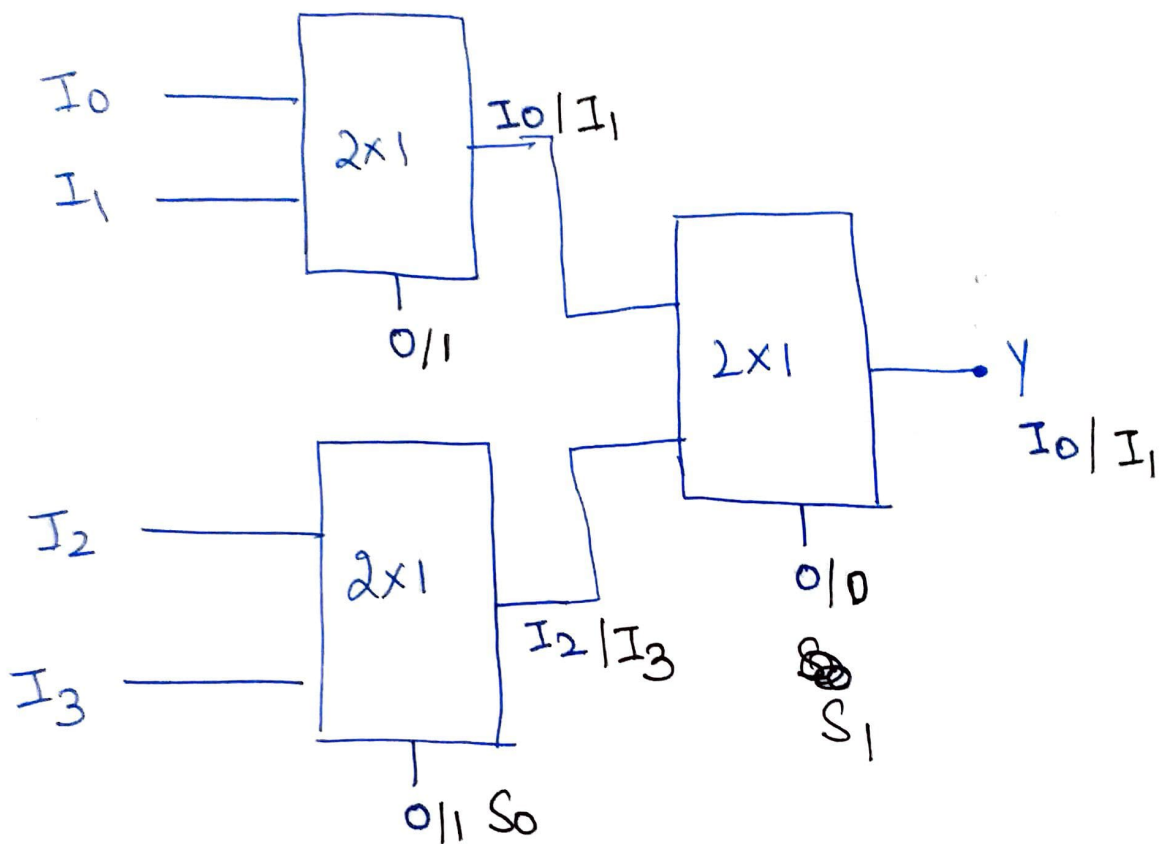↳ Sequence 1st 2 (2×1 MUX) then 1 (2×1) MUX.



↳ TT of 4x1 MUX

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$Y = I_0$, Both need to be same (for two 2x1 MUX)

Implementing 8x1 MUX using 2x1 MUX

(Question)

Required = 8 , Available = 2

↳ Step 1:- $\frac{\text{Required}}{\text{Available}} = \frac{8}{2} = (4) \rightarrow \text{Step 1}$

$$\frac{4}{2} = (2) - \text{II}$$


$$\frac{2}{2} = (1) \rightarrow \text{stop here}$$

III

↳ Total 2x1 MUX are $4 + 2 + 1 = 7$.

↳

S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

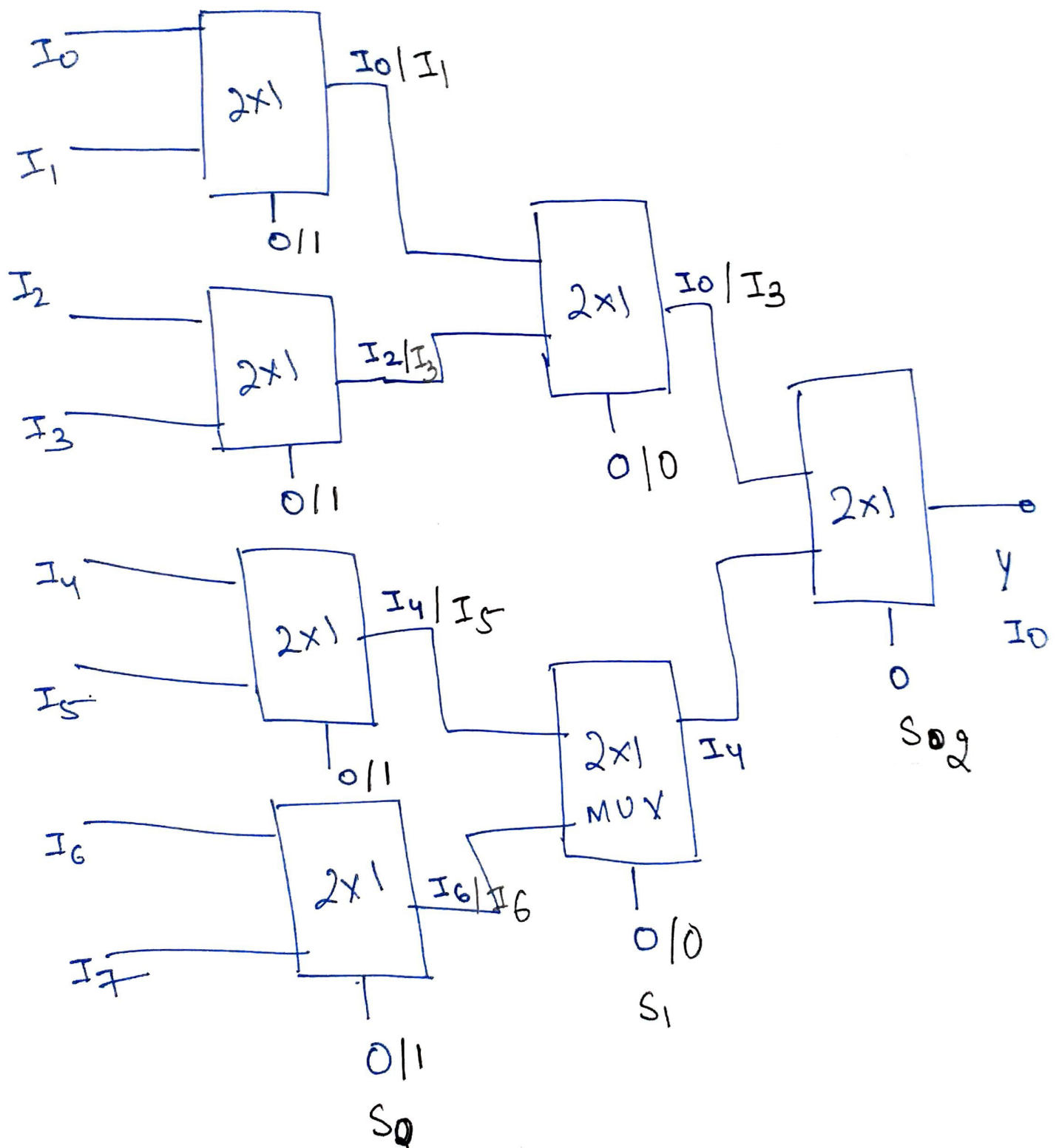

NOTE \Rightarrow 8:1 MUX by 4:1 MUX (Imp) will be discussed.

H.W i) 16:1 MUX by 4:1 MUX